

GitHub: [https://github.com/lizardion1/Arduino\\_ov1](https://github.com/lizardion1/Arduino_ov1)

Oppgave 1 a)

<https://www.tinkercad.com/things/fGEkXrhgiDi>

Oppgave 1 b)

<https://www.tinkercad.com/things/dRRXUWB3udj>

Oppgave 1c)

<https://www.tinkercad.com/things/1dQp8oEdtA0>

Oppgave 1d)

<https://www.tinkercad.com/things/dLzRwa2C0U>

Oppgave 1e)

<https://www.tinkercad.com/things/4O12BvD7fny>

Oppgave 2a)

<https://www.tinkercad.com/things/4aQGtfcgppE>

Oppgave 2b)


<https://www.tinkercad.com/things/hnMLzRKI0Cp>

I serial monitor ser vi et verdisspenn på 0-1023, som er 1024 verdier, eller  $2^{10}$ , dette er slik arduino tar inn verdier på analog siden, 0v er 0 og 5v er 1023

i) Vi leser 0

ii) Vi leser 1023

Fikk samme verdi siden pot meteret forandrer et signal som ligger mellom 0 og 5 volt

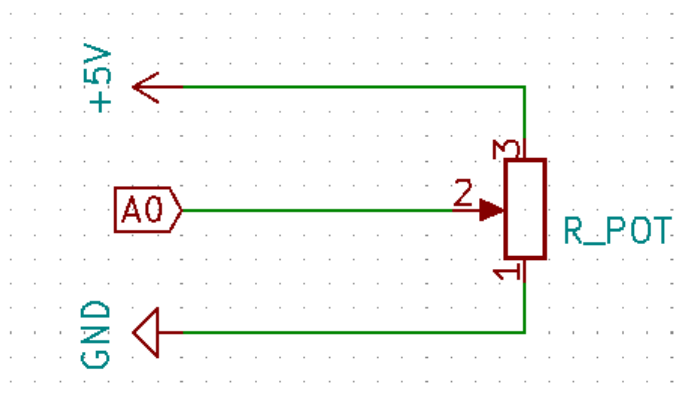

Oppgave 2c)

<https://www.tinkercad.com/things/a3H5fozV6NF>

Et potmeter varierer en motstand mellom de ytre pinene og midtpinnen, i dette tilfelle så måler vi spenningsfallet over motstanden som legges mellom den midterste pinnen og jord

**Oppgave 2d)**

<https://www.tinkercad.com/things/6FrGqEl6Wgv>

Brukte formel for spenningsdeling

**Oppgave 3a)**

<https://www.tinkercad.com/things/gbEWtL3QibM>

**Oppgave 3b)**

<https://www.tinkercad.com/things/g57vNZY14A1>